



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วิชา EET 101 Electric Circuit Analysis II

ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า ปีที่ 2

(หล.บ. 4 ปี)

สอบวันพุธที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

เวลา 13.00 – 16.00 น.

คำเตือน

1. ข้อสอบวิชานี้มี 5 ข้อ 3 หน้า (รวมใบປະหน้า)
2. ให้แสดงคำตอบทำลงในกระดาษคำตอบ
3. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. ห้ามน้ำเอกสารทุกชนิด เข้าห้องสอบ

เมื่อนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จ ต้องยกมือบอกรับการคุณสอบ

เพื่อขออนุญาตออกห้องสอบ

ห้ามนักศึกษานำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกห้องสอบ

นักศึกษาซึ่งทุจริตในการสอบ อาจถูกพิจารณาโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

รศ.ดร.ธเนศ รนิตย์ธีรพันธ์


ผู้ออกข้อสอบ

โทร. 8548

ข้อสอบนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากหลักสูตรแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


รศ.ดร.ชรรค์ชัย ตุลละสกุล  
กรรมการหลักสูตร หล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

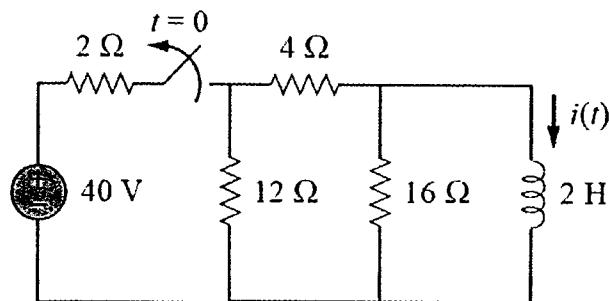1. จากรังจรในรูปที่ 1 สวิทช์ถูกໄว้เป็นเวลาานาน และที่เวลา  $t=0$  สวิทช์ถูกเปิดออก จงหาค่ากระแส  $i(t)$  ที่เวลา  $t \geq 0$  (20 คะแนน)




รูปที่ 1

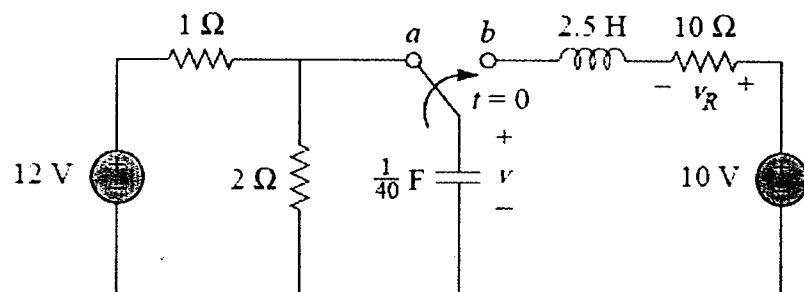2. จากรังจรในรูปที่ 2 สวิทช์ถูกໄว้ที่ตำแหน่ง a เป็นเวลาานาน และที่เวลา  $t=0$  สวิทช์ถูกย้ายไปที่ตำแหน่ง b จงหาค่าแรงดัน  $v(t)$  ที่เวลา  $t \geq 0$  (20 คะแนน)




รูปที่ 2

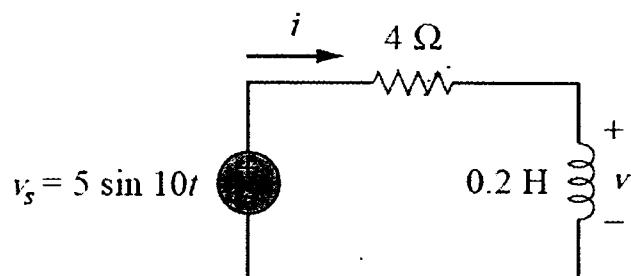3. จากรังจรในรูปที่ 3 จงหาค่ากระแส / และแรงดัน  $v$  พิร้อมทั้งเขียนเฟสเซอร์ของอิมพีเดนซ์รวม และแรงดันไฟฟ้าในวงจร (20 คะแนน)




รูปที่ 3

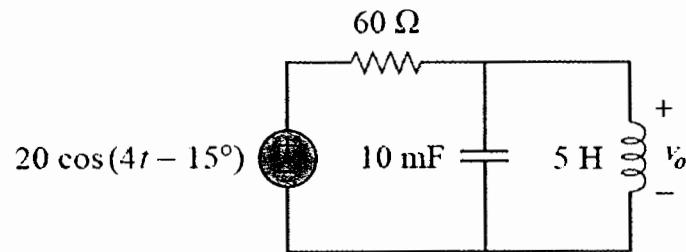4. จากรูปที่ 4 จงคำนวณหาค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวด้านท่าน  $60 \Omega$  และแรงดัน  $v_o$  พร้อมทั้งเขียนเฟสเซอร์ของอิมพีเดนซ์รวมและกระแสไฟฟ้าในวงจร (20 คะแนน)



รูปที่ 4

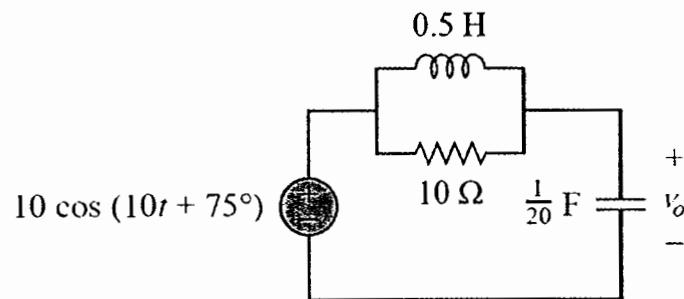5. จากรูปที่ 5 จงคำนวณหาค่ากระแสรวม และแรงดัน  $v_o$  พร้อมทั้งเขียนเฟสเซอร์ของอิมพีเดนซ์รวมและแรงดันไฟฟ้าในวงจร (20 คะแนน)



รูปที่ 5