



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ETE 414 WORKSHOP AND LABORATORY INSTRUCTION

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4

(สาขาวิศวกรรมศาสตร์) ภาค ๒

สอบวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เวลา 13.00 – 16.00 น

คำสั่ง ๑. ข้อสอบมีทั้งหมด ๔ ข้อ จำนวน ๖ หน้า (รวมใบປะหน้า)

๒. ให้ทำทุกข้อในสมุดคำตอบ

๓. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารและตำราทุกชนิดเข้าห้องสอบไว้

๔. ห้ามนักศึกษานำข้อสอบ กระดาษคำตอบ หรือสมุดคำตอบออกจากห้องสอบไม่ว่าในกรณีใดๆ หาก ฝ่าฝืน จะได้รับการพิจารณาโทษ ให้ได้คะแนน “๐” ในการสอบรายวิชานั้นในครั้งนั้น

๕. นักศึกษาที่กระทำการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาโทษ ให้ปรับตกในรายวิชาที่กระทำการทุจริต (F) และเพิกถอนรายวิชาอื่น (W) ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา หรืออาจได้รับโทษสูงสุดให้พ้น สภาพการเป็นนักศึกษา

อาจารย์ชลธิป ชื่นฤทธิ์
(โทร 8548)

ผู้ออกข้อสอบ

ข้อสอบฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) แล้ว


(.....)

ประธานหลักสูตร

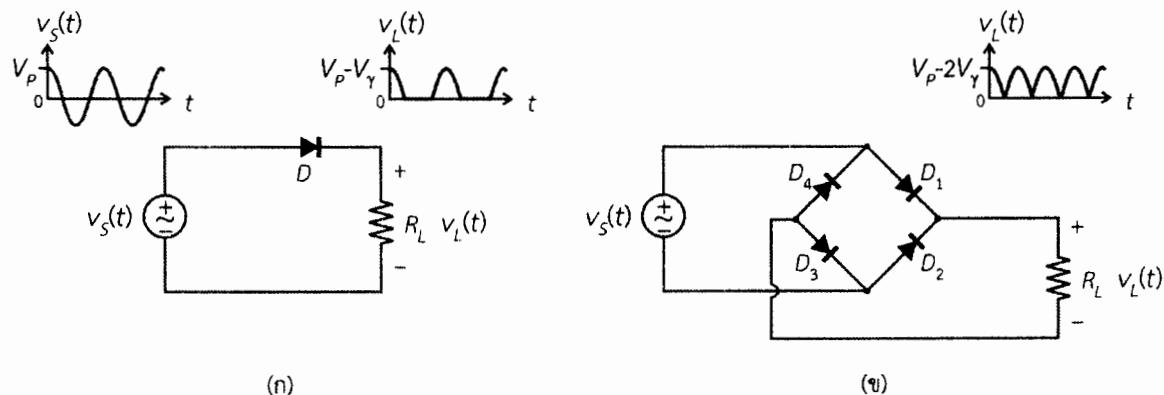1. จ允อธิบายความเห็นและความแตกต่างของ Workshop กับ Laboratory (10 คะแนน)
2. Information 5 ประเภท มีอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาการสอนการทดลอง (20 คะแนน)
3. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาในงานการทดลองจากใบงานที่มีอยู่เดิมอย่างไร จ允อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ (30 คะแนน)
4. จากใบงานการทดลองที่กำหนด เรื่องวงจรเรียงกระแส จงวิเคราะห์งาน และถ้าทำนงพัฒนาใบงานให้ดีขึ้นท่านจะพัฒนาส่วนไหนบ้าง เพาะะอะไร (50 คะแนน)

การทดลองเรื่อง วงจรเรียงกระแส (Rectifier Circuit)

วงจรเรียงกระแส (rectifier circuit) คือ วงจรประเภทหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของคลื่นสัญญาณ จากสัญญาณไฟฟลับ ที่ไม่มีส่วนประกอบไฟตรง เป็นเป็นสัญญาณที่มีส่วนประกอบไฟตรงเพื่อใช้ในวงจรไฟตรง วงจรเรียงกระแสที่ใช้ได้ดีในการทำงาน ที่มีใช้งานกันมากในปัจจุบัน คือ วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (half-wave rectifier circuit) และ วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น (full-wave rectifier circuit) ดังแสดงในรูป (ก) และ (ข) ตามลำดับ โดยรูปคลื่นที่แสดงในรูปนี้แสดงลักษณะ สัญญาณแรงดันที่ได้จาก สัญญาณคลื่นรูปไข่ ที่ผ่านวงจรเรียงกระแส สำหรับค่าอุดของรูปคลื่น จะมีค่าลดลงจากค่าอุดของแรงดันขาเข้า เนื่องจากได้โดยต้องการแรงดันตัดครึ่งที่มีค่าอย่างน้อยเท่ากับ V_γ (~ 0.6 V) ใน การเริ่มทำงาน (นำกระแส)



การทดลอง วัดคุณสมบัติ


เพื่อศึกษาการทำงานของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นและวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

อุปกรณ์

- | | |
|--|----------|
| 1. protoboard (Protoboard) | 1แผ่น |
| 2. ตัวต้านทาน ขนาด $10\text{ k}\Omega$ | 1ตัว |
| 3. ตัวเก็บประจุ ขนาด $10\text{ }\mu\text{F}$ | 1ตัว |
| 4. ไดโอดซิลิกอนเบอร์ 1N4001 | 4ตัว |
| 5. ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) | 1เครื่อง |
| 6. เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Function Generator) | 1เครื่อง |

ตอนที่ 1 การทำงานของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น

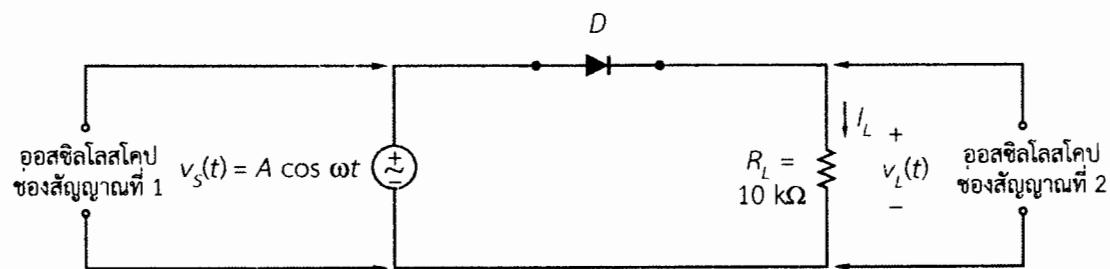
- 1.1 ต่อวงจรตามรูปที่ 1 โดยให้ $R_L = 10\text{ k}\Omega$ และ D คือ ไดโอดซิลิกอนเบอร์ 1N4001
- 1.2 ปรับให้เครื่องกำเนิดสัญญาณจ่ายสัญญาณแรงดันรูปไข่ขนาด $5\text{ V}_{\text{p-p}}$ (คือมีขนาดแรงดันค่าเฉลี่ย $A = 2.5\text{ V}$) และ มีความถี่ $f = 50\text{ Hz}$ ($\omega = 100\pi\text{ rad/s}$ และ คาบ $T = 20\text{ ms}$)
- 1.3 ใช้ออสซิลโลสโคป (ช่องสัญญาณที่ 1) วัดสัญญาณแรงดันของแหล่งจ่าย $v_s(t)$
- 1.4 ใช้ออสซิลโลสโคป (ช่องสัญญาณที่ 2) วัดสัญญาณแรงดันที่ตัดครึ่งของแหล่งจ่าย $v_L(t)$
- 1.5 บันทึกสัญญาณแรงดันที่วัดด้วยออสซิลโลสโคปจากทั้งสองช่องสัญญาณ (พิมพ์รูปมาตัดแบ่งลงในพื้นที่ว่างได้รูปที่ 1)



รูปที่ 1 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 1

ตอนที่ 2 การทำงานของวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นที่มีตัวเก็บประจุ

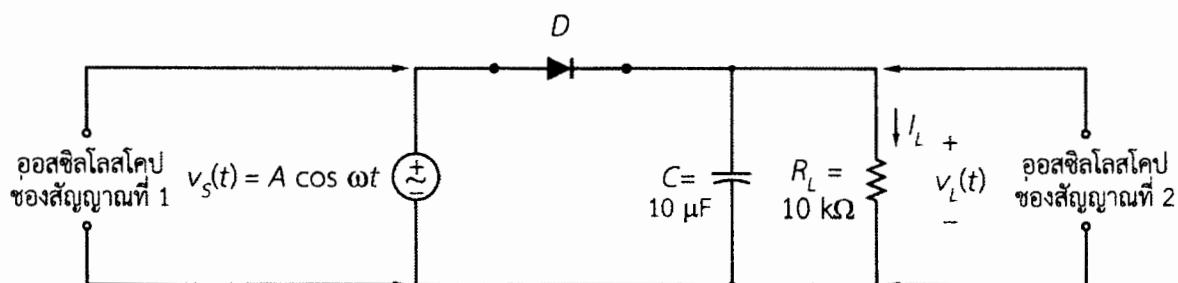
- 2.1 ต่อวงจรตามรูปที่ 2 โดยให้ $R_L = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \mu\text{F}$ และ D คือ ไดโอดซิลิกอนเบอร์ 1N4001
- 2.2 ปรับให้เครื่องกำเนิดสัญญาณจ่ายสัญญาณแรงดันรูปไข่นาด $5 \text{ V}_{\text{p-p}}$ (คือมีขนาดแรงดันค่ายอด $A = 2.5 \text{ V}$) และ มีความถี่ $f = 50 \text{ Hz}$ ($\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ และ คาบ $T = 20 \text{ ms}$)
- 2.3 ใช้ออสซิลโลสโคป (ช่องสัญญาณที่ 1) วัดสัญญาณแรงดันของแหล่งจ่าย $v_s(t)$
- 2.4 ใช้ออสซิลโลสโคป (ช่องสัญญาณที่ 2) วัดสัญญาณแรงดันที่ตอกคร่อมโหลดตัวด้านหน้า $v_L(t)$
- 2.5 บันทึกสัญญาณแรงดันที่วัดด้วยอสซิลโลสโคปจากทั้งสองช่องสัญญาณ (พิมพ์รูปมาตต์และแปลงในพื้นที่ว่างใต้รูปที่ 2)



รูปที่ 2 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 2

ตอนที่ 3 การทำงานของวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น

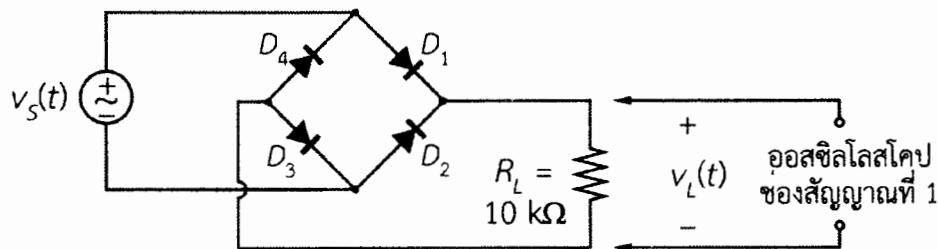- 3.1 ต่อวงจรตามรูปที่ 3 โดยให้ $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ และ $D_1 - D_4$ คือ ไดโอดซิลิกอนเบอร์ 1N4001
- 3.2 ปรับให้เครื่องกำเนิดสัญญาณจ่ายสัญญาณแรงดันรูปเป็นชั้นขนาด 5 V_{pp} (คือมีขนาดแรงดันค่ายอด $A = 2.5 \text{ V}$) และ มีความถี่ $f = 50 \text{ Hz}$ ($\omega = 100\pi \text{ rad/s}$ และ คาบ $T = 20 \text{ ms}$)
- 3.3 ใช้ออสซิลโลสโคป (ช่องสัญญาณที่ 1) วัดสัญญาณแรงดันที่ต่อกรุ่นโหนดตัวด้านหน้า $v_i(t)$
- 3.4 บันทึกสัญญาณแรงดันที่วัดด้วยออสซิลโลสโคป (พิมพ์รูปมาตัดแปลงในพื้นที่ว่างใต้รูปที่ 2)



รูปที่ 3 วงจรสำหรับการทดลองตอนที่ 3